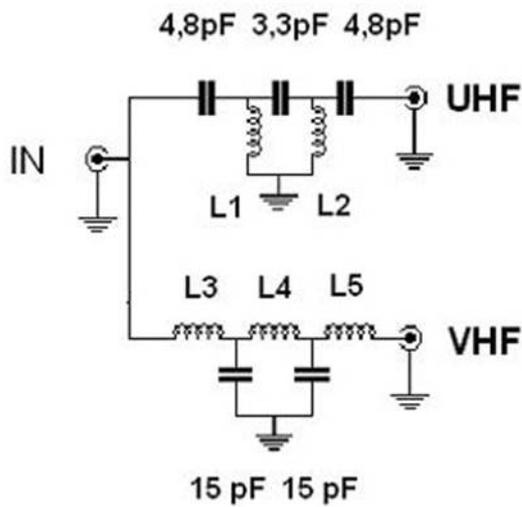


# UN DUPLEXER VHF UHF FATTO IN CASA


## VHF/UHF DIPLEXER SMOHX



L1 - L2 = 2 spire filo 0,8 mm diametro 5 mm

L3 - L5 = 4 spire filo 1 mm diametro 6 mm

L4 = 5 spire filo 1 mm diametro 6 mm

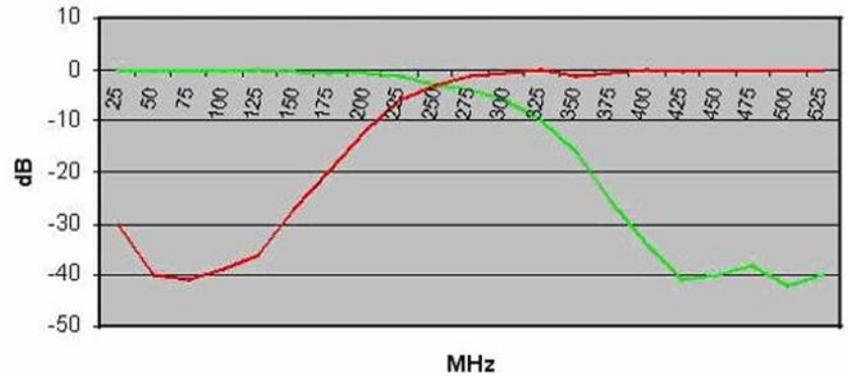

Il contenitore è una vecchia scatola di tonno da 120 grammi.



Il duplexer è stato fatto in una serata da i4goc

Realizzato su proposta di Andrea iw4cjm

Dopo la taratura si salda il coperchio inferiore

Bye Bye