

MC80-NQK

Per chi volesse farsi un microfono amplificato o per chi deve revisionarlo, i transistor usati in questo schema sono reperibilissimi e funzionali come quelli originali senza modificare niente, inoltre sostituendo la capsula microfonica con una presa jack-stereo, si possono inserire tutti i tipi di cuffie microfono per computer con ottimi risultati , vedere lo schema originale per i collegamenti della capsula , >> 1 massa e gli altri 2 contatti collegati in parallelo <<

1) Chi lo alimenta con batterie a 9volt consiglio di spostare l'interruttore sull'alimentazione della pila in modo da non ritrovarsi poi con la pila scarica causa il circuito di alimentazione formato da Q1 che rimane inserito,.

2) oppure seguire lo schema originale , alimentarlo con 4 pile da 1,5volt ed eliminare tutto il circuito di alimentazione formato da Q1,

3) TERZA OPZIONE, PROVATELO SUI KENWOOD

Buon divertimento

ik4nqk-andrea

